



Synthèse en VHDL des systèmes embarqués

Dr. Ing. Chiheb Ameur ABID

Contact: chiheb.abid@gmail.com

Mars 2023



Plan

- 1 Synthèse des mémoires
- 2 Méthodologie
- 3 Machines à états



Synthèse de mémoire

Présentation


- Une mémoire est vue comme un tableau permettant de stocker des données
 - ☛ Un mot mémoire désigne une donnée stockée dans une case mémoire
 - ☛ Toutes les cases (les mots mémoires) possèdent la même taille
 - ☛ Chaque case est identifiée par son emplacement (son adresse)
- Deux types de mémoires
 - ☛ Volatile : accès en écriture et en lecture
 - ☛ Non volatile : accès en lecture seulement



Synthèse de mémoire

Synthèse de mémoire non volatile

 - Mémoire ROM (Read Only Memory)
- Le contenu d'une mémoire morte est défini lors de sa synthèse/fabrication
 - ☛ Une mémoire morte correspond à un circuit combinatoire
- Le contenu d'une mémoire ROM ne peut pas être modifié



Synthèse de mémoire

Exemple de synthèse d'une mémoire ROM

Soit à décrire en VHDL la mémoire ROM ayant le contenu suivant :

Adresse	Donnée
0	01000000
1	01111001
2	00100100
3	00110000
4	00011001
5	00010010
6	00000010
7	01111000
8	00000000
9	00010000
10	00000000
11	00000000
12	00000000
13	00000000
14	00000000
15	00000000



Synthèse de mémoire

Exemple de synthèse d'une mémoire ROM

- Chaque donnée est codée sur 8 bits
 - La taille du bus données est 8
- La capacité de la mémoire est de 16 mots mémoire
 - La taille de bus adresse est 4



Synthèse de mémoire


Exemple de synthèse d'une mémoire ROM

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3 use IEEE.numeric_std.all;
4
5 entity rom is
6     port (address : in std_logic_vector(3 downto 0);
7           data_out : out std_logic_vector(7 downto 0));
8 end entity;
9 architecture arch_rom of rom is
10     TYPE mem_data IS ARRAY(0 TO 15) OF std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
11     constant data : mem_data := (
12         ("01000000"), ("01111001"), ("00100100"), ("00110000"),
13         ("00011001"), ("00010010"), ("00000010"), ("01111000"),
14         ("00000000"), ("00010000"), ("00000000"), ("00000000"),
15         ("00000000"), ("00000000"), ("00000000"), ("00000000"));
16 begin
17     process (address)
18     begin
19         data_out <= data(to_integer(unsigned(address)));
20     end process;
21 end architecture;
    
```



Synthèse de mémoire

 


Synthèse de mémoire

Synthèse de mémoire volatile

Simple port / Double port

 - Simple port : un seul bus d'adresse pour la lecture et l'écriture
- Deux bus d'adresse : un pour la lecture d'un emplacement et l'autre pour l'écriture dans un autre emplacement



Synthèse de mémoire

Synthèse de mémoire volatile

Mémoire synchrone/asynchrone

- Synchrone : les données de lecture sont mises à jour à un front de l'horloge
- Asynchrone : les données de lecture sont mises à jour immédiatement



Synthèse de mémoire

Exemple de synthèse d'une mémoire RAM (1/2)

Synthèse d'une mémoire RAM de capacité 16 mots où chaque mot est un octet

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.numeric_std.ALL;
4 entity ramDP is port (
5     in_clk, we, reset : in std_logic;
6     adrL, adrE : in std_logic_vector(3 downto 0);
7     dataE : in std_logic_vector(7 downto 0);
8     dataL : out std_logic_vector(7 downto 0)
9 );
10 end entity;
```



Synthèse de mémoire

Exemple de synthèse d'une mémoire RAM (2/2)

```

1 architecture arch_ram of ramDP is
2     subtype mot is std_logic_vector(7 downto 0);
3     type tab is array (0 to 4**2) of mot;
4     signal mem : tab;
5     begin
6     dataL <= mem(to_integer(unsigned(adrL)));
7     ecriture : process(in_clk, reset)
8     begin
9         if reset='1' then
10            mem(0) <= "11101100";
11            mem(1) <= "00000100";
12            mem(2) <= "11111100";
13        elsif in_clk'event and in_clk='1' then
14            if we='1' then
15                mem(to_integer(unsigned(adrE))) <= dataE;
16            end if;
17        end if;
18    end process;
19 end architecture;
```



- 1 Synthèse des mémoires
- 2 Méthodologie
- 3 Machines à états

Décomposition

- ↳ Décomposer votre projet
 - ☞ Une seule fonction par module VHDL
 - ☞ Vos descriptions doivent être simples et lisibles
 - ☞ Les descriptions doivent être faciles à comprendre pour le synthétiseur
- ↳ Permet une meilleure optimisation lors de la synthèse



Choix d'architecture

- ↳ Quel type d'architecture choisir ?
- ↳ Décomposer chaque fois que c'est pertinent :
 - ☞ Architecture structurée
 - ☞ Si un composant pourrait être utilisé ailleurs
- ↳ Utiliser le comportemental ou data flow lorsque la décomposition n'est plus pertinente
- ↳ Data flow
 - ☞ Proche des portes logiques
 - ☞ Plus de contrôle sur la logique générée
- ↳ Comportemental
 - ☞ Risque de faire de l'algorithmique éloignée de la synthèse
 - ☞ Potentiellement plus clair que data flow
 - ☞ Les machines à états



Processus combinatoire

- ↳ L'écriture d'un processus combinatoire doit suivre 2 règles :
 - 1 Tous les signaux présents à droite d'une affectation ou dans un test doivent être déclarés dans la liste de sensibilité du processus
 - 2 Tous les signaux affectés dans le processus doivent se voir assigner une valeur par défaut en début de processus
 - 3 Un signal ne peut être en entrée et sortie du processus (utilisé et affecté)

Bon exemple

```
process (a,b,c, state)
begin
  s <= (others=>'0');
  next_state <= state;
  ...
  if (c < 10) then
    s <= a + b;
    next_state <= S2;
  end if;
end process;
```

Mauvais exemple

```
process (a)
begin
  b <= a + 2;
  ...
  if (c < 10) then
    s <= a + b;
    next_state <= S2;
  end if;
end process;
```



Méthodologie

Méthodologie

Processus séquentiel

- Un processus séquentiel doit suivre les règles suivantes :
- La liste de sensibilité ne contient que :
L'horloge
Le reset, si celui-ci est asynchrone
- Toutes les affectations sont faites dans le
`if (rising_edge (clk_i))`
- Dans le `if (reset_i='1')` si le reset est asynchrone
- Aucune affectation permise en dehors de ces `if`
- Les valeurs affectées au reset doivent être fixes
 - ⚠ Ne dépendent pas d'autres signaux que le reset

Processus séquentiel : bon exemple

```
1 process (clk_i, reset_i) is
2 begin
3   if ( reset_i = '1' ) then
4     a <= '0'; b <= (others => '0');
5   elsif (rising_edge (clk_i)) then
6     a <= next_a;
7     if (affecte = '1') then
8       b <= c + d;
9     end if;
10  end if;
11 end process;
```



Méthodologie

Méthodologie

Processus séquentiel : mauvais exemple

```
1 process (clk_i) is
2 begin
3   if ( reset_i = '1' ) then
4     a <= '0';
5     b <= (others => '0');
6   elsif (rising_edge (clk_i)) then
7     a <= next_a;
8     if (affecte = '1') then
9       b <= c + d;
10    end if;
11  else
12    b <= (others=>'0');
13  end if;
14 end process;
```

Types de design

- Un design, ou module peut être :
 - ❶ Purement combinatoire
 - ⚠ Description via des processus implicites ou explicites
 - ❷ Synchrone (ou séquentiel)
 - ⚠ Combinaison de processus synchrones et combinatoires




Plan

- 1 Synthèse des mémoires
- 2 Méthodologie
- 3 Machines à états
 - Machine de Medvedev
 - Machine de Moore
 - Machine de Mealy

Les machines à états

Présentation

- Un automate fini ou machine à états finis (finite state machine) est un modèle mathématique pour la modélisation de comportement des systèmes numériques
 - Son rôle, est de décrire le fonctionnement d'une machine (ou d'un objet) ayant un comportement **séquentiel**
 - Modèle graphique
 - Utilisé dans de nombreux domaines : conception de programmes informatiques, protocoles de communication, contrôle des processus, analyse linguistique, etc.

 

Les machines à états

Les machines à états

Présentation

- Dans un système séquentiel, le comportement d'une machine (ou d'un objet) dépend non seulement des événements qu'il reçoit mais aussi de ce qui s'est passé avant ces événements.
 - Par exemple, on ne peut pas faire descendre un ascenseur s'il est déjà en bas
 - Les machines ayant un fonctionnement séquentiel passent par un nombre de situations (états) limitées et clairement identifiées. Nous disons alors que ce sont des machines à états **finis**.

Les machines à états

- Une machine à états est construite de quatre éléments de base
 - Des états
 - Des événements
 - Des transitions
 - Des actions

États

- Un état est une situation stable qui possède une certaine durée pendant laquelle un objet exécute une activité ou attend un événement
- Un état représenté par un cercle dans lequel le nom de l'état est inscrit



Les machines à états

Transitions

- Une transition définit la réponse d'un objet à l'arrivée d'un évènement. Elle indique qu'un objet qui se trouve dans un état peut « transiter » vers un autre état en exécutant éventuellement certaines activités
- Une transition est représentée par une flèche allant de l'état de départ vers l'état d'arrivée

Évènements

- Un évènement est un fait qui déclenche le changement d'état, qui fait donc passer un objet d'un état à un autre état
- Un évènement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée. Quand un évènement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.
- Un évènement est représenté par une expression inscrite sur une transition

Actions

- Une action consiste à envoyer un signal, à faire appel à une méthode, à affecter une valeur à un attribut, etc.



Les machines à états

Types de machines à états

- On considère les notations suivantes :
 - X : le vecteur d'entrée
 - S : le vecteur d'état
 - Y : le vecteur de sortie
- Trois types de bases de machines à états
 - 1 Medvedev : le vecteur de sortie Y correspond au vecteur d'état S , i.e. $Y = S$
 - 2 Moore : le vecteur de sortie Y est fonction du vecteur d'état S , i.e. $Y = f(S)$
 - 3 Mealy : le vecteur de sortie Y est fonction du vecteur d'état S ET du vecteur d'entrée X , i.e. $Y = f(S, X)$



Plan


- 1 Synthèse des mémoires
- 2 Méthodologie
- 3 Machines à états
 - Machine de Medvedev
 - Machine de Moore
 - Machine de Mealy



Machine de Medvedev

Schéma bloc

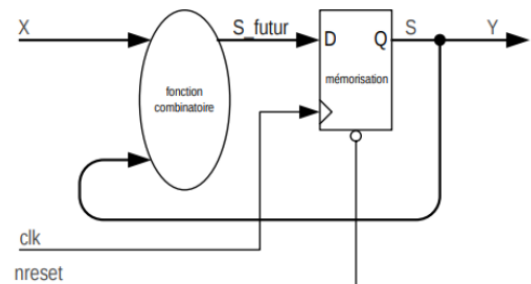- Les sorties sont égales aux bits d'états
- Sorties inconditionnelles




Machine de Medvedev

Exemple de traduction d'une machine à états de Medvedev

 Exemple de contrôle d'une porte avec un interrupteur

- ☛ Lorsque l'interrupteur est à l'état '0', la porte se ferme
- ☛ Lorsque l'interrupteur est à l'état '1', la porte s'ouvre



Exemple de traduction d'une machine à états de Medvedev

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity porte is port (
5     B, reset, clk : in std_logic;
6     s : out std_logic);
7 end entity;
```



Machine de Medvedev

Exemple de traduction d'une machine à états de Medvedev

```

1 architecture sm_porte of porte is
2 type state is (closed,opened);
3 signal etat : state;
4 begin
5     s<=std_logic_vector(to_unsigned(etat'pos(etat),1))(0);
6     process(clk,reset)
7     begin
8         if (reset='1') then
9             etat<=closed;
10        elsif rising_edge(clk) then
11            case etat is
12                when closed =>
13                    if B='1' then etat<=opened; end if;
14                when opened =>
15                    if B='0' then etat<=closed; end if;
16            end case;
17        end if;
18    end process;
19 end architecture;
```



Plan


- 1 Synthèse des mémoires
- 2 Méthodologie
- 3 Machines à états
 - Machine de Medvedev
 - Machine de Moore
 - Machine de Mealy



Machine de Moore

Schéma bloc

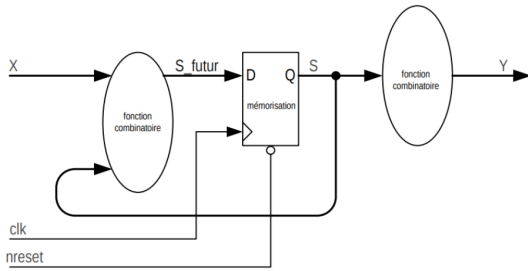
- Les sorties changent uniquement après la mise à jour de l'état interne (vecteur d'état)
- Sorties inconditionnelles



Machine de Moore

 Exemple de machine de Moore

- Une machine de Moore reconnaissant la séquence 10



Machine de Moore

Exemple de machine de Moore : description avec 1 process

```


1 type state is (ETAT0, ETAT1, ETAT2);
2 signal curr_state : state;
3 begin
4   process(clk, reset)
5   begin
6     if (reset='1') then curr_state<=ETAT0; s<='0';
7     elsif rising_edge(clk) then
8       case (curr_state) is
9         when ETAT0 => s<='0';
10        if (e='1') then curr_state<=ETAT1; end if;
11        when ETAT1 => s<='0';
12        if (e='0') then curr_state<=ETAT2; end if;
13        when ETAT2 => s<='1';
14        if (e='0') then curr_state<=ETAT0;
15        else curr_state<=ETAT1;
16        end if;
17      end case;
18    end if;
19  end process;
20 end architecture;
    
```



Machine de Moore

 Exemple de machine de Moore : description avec 1 process

- Schéma RTL généré par l'outil de synthèse



- Chronogramme des variations de signaux




Machine de Moore

Machine de Moore : description avec 2 process

Deux process

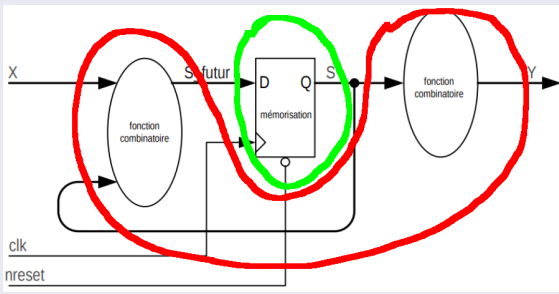- Un pour la partie combinatoire
- L'autre pour la partie séquentielle



Machine de Moore

Machine de Moore : description avec 2 process

```

1  sorties_etatfutur: process (etat,entrées)
2  begin
3      -- définition des sorties en fonction de l'état
4      ...
5      -- définition de l'état suivant en fonction de l'état
6      -- et des entrées
7      etat_futur <= ...;
8  end process;
9
10 etats: process (clk_i,rst_i)
11 begin
12     if rst_i='1' then
13         etat <= valeurs initiales
14     elsif rising_edge(clk_i) then
15         -- affectation des registres avec l'état futur
16         etat <= etat_futur;
17     end if;
18 end process;
    
```



Machine de Moore

Exemple de machine de Moore : description avec 2 process (1/2)

```

1  type state is (ETAT0,ETAT1,ETAT2);
2  signal curr_state,next_state : state;
3  begin
4      process (clk,reset) -- Partie séquentielle
5      begin
6          if (reset='1') then
7              curr_state<=ETAT0;
8          elsif rising_edge (clk) then
9              curr_state<=next_state;
10         end if;
11     end process;
    
```



Machine de Moore

Exemple de machine de Moore : description avec 2 process (2/2)


```

1  process (e,curr_state) -- Partie combinatoire
2  begin
3      case (curr_state) is
4          when ETAT0 => s<='0';
5              if (e='1') then
6                  next_state<=ETAT1;
7              else next_state<=ETAT0;
8              end if;
9          when ETAT1 => s<='0';
10         if (e='0') then
11             next_state<=ETAT2;
12         else next_state<=ETAT1;
13         end if;
14         when ETAT2 => s<='1';
15             if (e='0') then
16                 next_state<=ETAT0;
17             else next_state<=ETAT1;
18             end if;
19         end case;
20     end process;
21 end architecture;
    
```



Machine de Moore

Plan

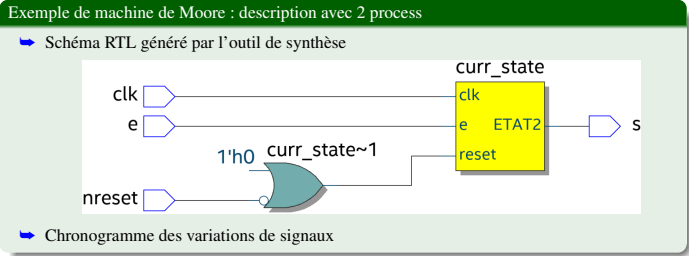





1 Synthèse des mémoires

2 Méthodologie


- ### 3 Machines à états
- Machine de Medvedev
 - Machine de Moore
 - Machine de Mealy

Machine de Mealy

Machine de Mealy

 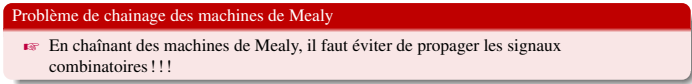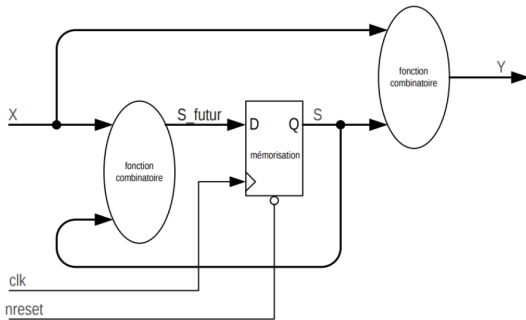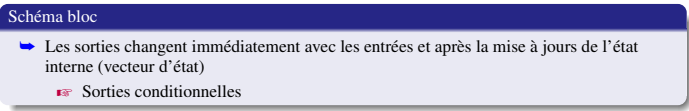

Machine de Mealy

 

Machine de Mealy

Machine de Mealy : description avec 1 process


```

1 architecture sm_mealy of ex_mealy is
2   type state is (Etat0,Etat1);
3   signal current_state : state;
4   begin
5     process (clk,reset)
6     begin
7       if reset='1' then current_state<=Etat0;
8       elsif rising_edge (clk) then
9         case current_state is
10          when Etat0 =>
11            if E='0' then S<='0';
12            else S<='0'; current_state<=Etat1;
13            end if;
14          when Etat1 =>
15            if E='0' then S<='1'; current_state<=Etat0;
16            else S<='0';
17            end if;
18          end case;
19        end if;
20      end process;
21 end architecture;


```



Machine de Mealy

 

Machine de Mealy

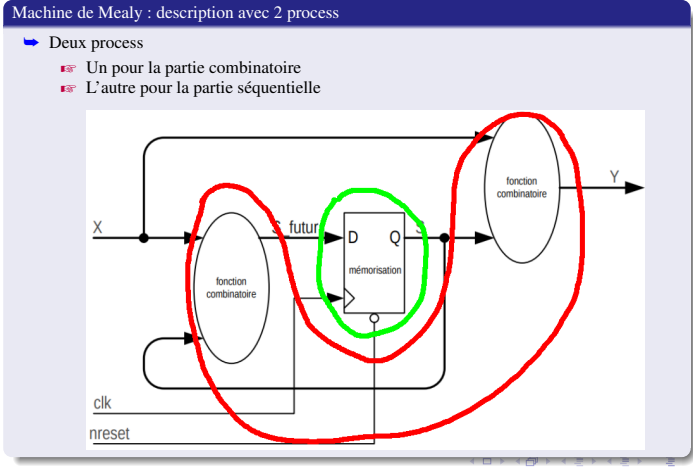

Machine de Mealy

Machine de Mealy : description avec 2 process

```
1 sorties_n_etats: process(etat,entrees) -- Partie combinatoire
2 begin
3   -- définition des sorties en fonction de l'état
4   -- et des entrées
5   ...
6   -- définition de l'état suivant en fonction de l'état
7   -- et des entrées
8   etat_futur<= ...;
9 end process;
10
11 etats: process(clk,rst) -- Partie séquentielle
12 begin
13   if rst='1' then
14     etat <= valeurs initiales
15   elsif rising_edge(clk) then
16     etat <= etat_futur;
17   end if;
18 end process;
```



Machine de Mealy

Exemple de description avec 2 process d'une machine de Mealy


```
1 type state is (Etat0,Etat1);
2 signal current_state,next_state : state;
3 begin
4   process(clk,reset)
5   begin
6     if reset='1' then current_state<=Etat0;
7     elsif rising_edge(clk) then current_state<=next_state;
8     end if;
9   end process;
10  state_machine:process (current_state,E)
11  begin
12    case current_state is
13      when Etat0 => if E='0' then S<='0';
14                    else S<='0';
15                    end if;
16      when Etat1 => if E='0' then S<='1';
17                    else S<='0';
18                    end if;
19    end case;
20  end process;
21 end architecture;
```



Machine de Mealy

Machine de Mealy : description avec 2 process

 ➤ Schéma RTL généré par l'outil de synthèse



➤ Chronogramme des variations de signaux



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Questions ?

